

本节内容


控制器设计

硬布线控制器

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

本章总览

 



王道考研/CSKAOYAN.COM

2

根据 指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

内容回顾

 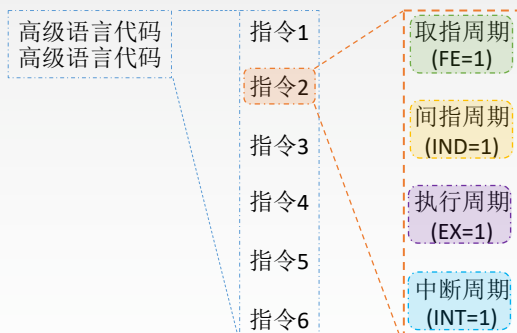CU发出一个微命令，可完成对应微操作。
如：微命令1使得 PC_{out} 、 MAR_{in} 有效。
完成对应的微操作1 ($PC \rightarrow MAR$)



T_0 : 微操作1、微操作2
 T_1 : 微操作3
 T_2 : 微操作4

一个节拍内可以并行完成多个“相容的”微操作

T_0 : 微操作5、微操作2
 T_1 : 微操作6
 T_2 : 微操作7

同一个微操作可能在不同指令的不同阶段被使用

T_0 :
 T_1 : 微操作8
 T_2 : 微操作9、微操作6

不同指令的执行周期所需节拍数各不相同。为了简化设计，选择定长的机器周期，以可能出现的最大节拍数为准（通常以访存所需节拍数作为参考）

T_0 :
 T_1 : 微操作10
 T_2 : 微操作11


若实际所需节拍数较少，可将微操作安排在机器周期末尾几个节拍上进行

王道考研/CSKAOYAN.COM


3

所有指令的取指周期、 T_0 节拍下一定要完成($PC \rightarrow MAR$)。则可知 $C_1 = FE \cdot T_0$

硬布线控制器

 

Tips: 逻辑表达式是电路的数字化描述

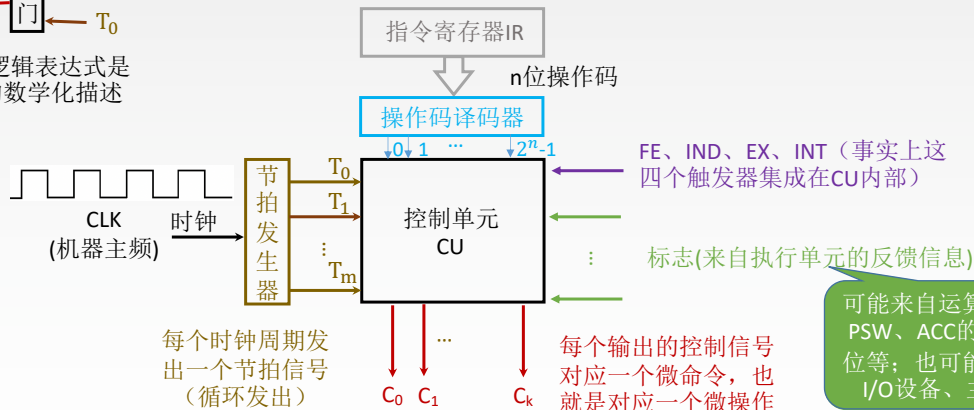


如：要让 C_1 对应微操作 ($PC \rightarrow MAR$)，则将其接到 PC_{out} 、 MAR_{in} 即可

根据 指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

 

用平静掩饰恐惧

颤抖吧！感受恐惧！




很紧张对吧？

注：一般不考电路，莫慌~

$M(MAR) \rightarrow MDR$ 微操作命令的逻辑表达式：
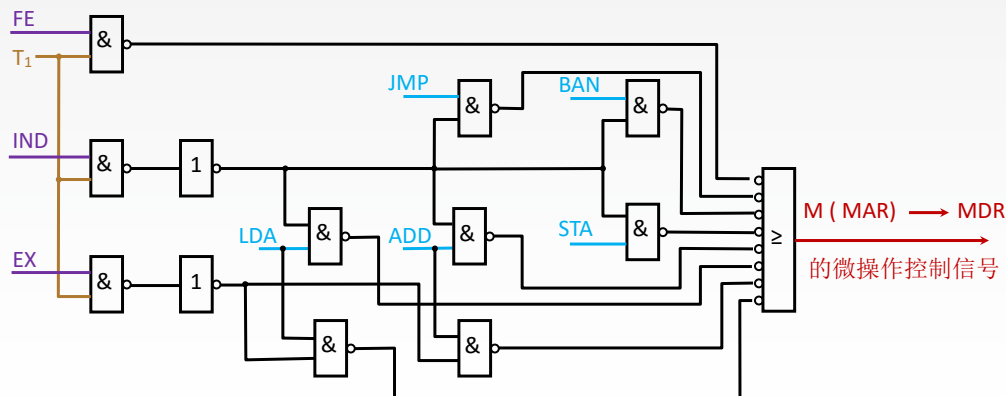
$$FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1(ADD + LDA)$$



根据指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

硬布线控制器的设计

设计步骤：

确定哪些指令在什么阶段、在什么条件下会使用到的微操作

1. 分析每个阶段的微操作序列（取值、间址、执行、中断四个阶段）

2. 选择CPU的控制方式

采用定长机器周期还是不定长机器周期？每个机器周期安排几个节拍？

3. 安排微操作时序

如何用3个节拍完成整个机器周期内的所有微操作？

4. 电路设计

确定每个微操作命令的逻辑表达式，并用电路实现

假设采用同步控制方式（定长机器周期），一个机器周期内安排3个节拍。

安排，必须安排



王道考研/CSKAOYAN.COM

6

注：中断周期内的微操作序列就不分析了，原理类似

分析每个阶段的微操作序列

取指周期（所有指令都一样）

PC → MAR

1 → R

$M(MAR) \rightarrow MDR$

MDR → IR

OP(IR) → ID

(PC) + 1 → PC

注：ID 是指令译码器
Instruction Decoder

间址周期（所有指令都一样）

Ad(IR) → MAR

1 → R

$M(MAR) \rightarrow MDR$

MDR → Ad(IR)

执行周期（各不相同）

注：很多地方把
ACC简写为AC

CLA

0 → AC

clear ACC 指令
ACC清零

LDA X

Ad(IR) → MAR

取数指令，
把X所指内容
取到ACC

1 → R

$M(MAR) \rightarrow MDR$

MDR → AC

JMP X

无条件转移

Ad(IR) → PC

负数符号位为1

BAN X

$A_0 \cdot Ad(IR) + \overline{A_0} \cdot (PC) \rightarrow PC$

Branch ACC Negative

条件转移，当ACC为负时转移

罗列出所有指令在各个阶段的微操作序列，就可以知道在什么情况下需要使用这个微操作

根据指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

安排微操作时序的原则

原则一 微操作的先后顺序不得随意更改

原则二 被控对象不同的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

原则三 占用时间较短的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

并允许有先后顺序

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

安排微操作时序-取指周期

原则一	微操作的 先后顺序不得 随意 更改	(1) $PC \rightarrow MAR$	
原则二	被控对象不同 的微操作	(2) $1 \rightarrow R$	存储器空闲即可
	尽量安排在 一个节拍 内完成	(3) $M(MAR) \rightarrow MDR$	在(1)之后
原则三	占用 时间较短 的微操作	(4) $MDR \rightarrow IR$	在(3)之后
	尽量 安排在 一个节拍 内完成	(5) $OP(IR) \rightarrow ID$	在(4)之后
	并允许有先后顺序	(6) $(PC) + 1 \rightarrow PC$	在(1)之后

王道考研/CSKAOYAN.COM

9

安排微操作时序-取指周期

原则一	微操作的 先后顺序不得 随意 更改	T_0 (1) $PC \rightarrow MAR$	
原则二	被控对象不同 的微操作	T_0 (2) $1 \rightarrow R$	存储器空闲即可
	尽量安排在 一个节拍 内完成	T_1 (3) $M(MAR) \rightarrow MDR$	在(1)之后
原则三	占用 时间较短 的微操作	T_1 (6) $(PC) + 1 \rightarrow PC$	在(1)之后
	尽量 安排在 一个节拍 内完成	T_2 (4) $MDR \rightarrow IR$	在(3)之后
	并允许有先后顺序	T_2 (5) $OP(IR) \rightarrow ID$	在(4)之后

两个微操作占用时间较短，根据原则三安排在一个节拍

$M(MAR) \rightarrow MDR$ 从主存取数据，用时较长，因此必须一个时钟周期才能保证微操作的完成

$MDR \rightarrow IR$ 是CPU内部寄存器的数据传送，速度很快，因此在一个时钟周期内可以紧接着完成 $OP(IR) \rightarrow ID$ 。也就是可以一次同时发出两个微命令。

王道考研/CSKAOYAN.COM

10

安排微操作时序-间址周期

- 原则一 微操作的先后顺序不得随意更改
- 原则二 被控对象不同的微操作
尽量安排在一个节拍内完成
- 原则三 占用时间较短的微操作
尽量安排在一个节拍内完成
并允许有先后顺序
- | | |
|-------|------------------------------|
| T_0 | (1) $Ad(IR) \rightarrow MAR$ |
| T_0 | (2) $1 \rightarrow R$ |
| T_1 | (3) $M(MAR) \rightarrow MDR$ |
| T_2 | (4) $MDR \rightarrow Ad(IR)$ |

王道考研/CSKAOYAN.COM

11

安排微操作时序-执行周期

- 原则一 微操作的先后顺序不得随意更改
- 原则二 被控对象不同的微操作
尽量安排在一个节拍内完成
- 原则三 占用时间较短的微操作
尽量安排在一个节拍内完成
并允许有先后顺序
- | | | |
|--------------|-------|--|
| ① CLA | T_0 | |
| clear | T_1 | |
| ACC清零 | T_2 | $0 \rightarrow AC$ |
| ② COM | T_0 | |
| complement | T_1 | |
| ACC取反 | T_2 | $\overline{AC} \rightarrow AC$ |
| ③ SHR | T_0 | |
| shift | T_1 | |
| 算术右移 | T_2 | $L(AC) \rightarrow R(AC)$ |
| | T_2 | $AC_0 \rightarrow AC_0$ |
| ④ CSL | T_0 | |
| cyclic shift | T_1 | |
| 循环左移 | T_2 | $R(AC) \rightarrow L(AC), AC_0 \rightarrow AC_n$ |
| ⑤ STP | T_0 | |
| stop | T_1 | |
| 停机 | T_2 | $0 \rightarrow G$ |

王道考研/CSKAOYAN.COM

12

安排微操作时序-执行周期

(1) 非访存指令

① CLA	T_0	
clear	T_1	
ACC清零	T_2	$0 \rightarrow AC$
② COM	T_0	
complement	T_1	
ACC取反	T_2	$\overline{AC} \rightarrow AC$
③ SHR	T_0	
shift	T_1	
算术右移	T_2	$L(AC) \rightarrow R(AC)$
		$AC_0 \rightarrow AC_0$
④ CSL	T_0	
cyclic shift	T_1	
循环左移	T_2	$R(AC) \rightarrow L(AC), AC_0 \rightarrow AC_n$
⑤ STP	T_0	
stop	T_1	
停机	T_2	$0 \rightarrow G$

(2) 访存指令

⑥ ADD X	T_0	$Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$
加法指令	T_1	$M(MAR) \rightarrow MDR$
隐含ACC	T_2	$(AC) + (MDR) \rightarrow AC$
⑦ STA X	T_0	$Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow W$
存数指令	T_1	$AC \rightarrow MDR$
隐含ACC	T_2	$MDR \rightarrow M(MAR)$
⑧ LDA X	T_0	$Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$
取数指令	T_1	$M(MAR) \rightarrow MDR$
隐含ACC	T_2	$MDR \rightarrow AC$

(3) 转移指令

⑨ JMP X	T_0	
jump	T_1	
无条件转移	T_2	$Ad(IR) \rightarrow PC$
⑩ BAN X	T_0	
Branch ACC	T_1	
Negative	T_2	$A_0 \cdot Ad(IR) + \overline{A_0} \cdot (PC) \rightarrow PC$
条件转移		

王道考研/CSKAOYAN.COM

13

安排微操作时序-中断周期

原则一 微操作的先后顺序不得随意更改

原则二 被控对象不同的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

原则三 占用时间较短的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

并允许有先后顺序

设计步骤:

1. 分析每个阶段的微操作序列
2. 选择CPU的控制方式
3. 安排微操作时序
4. 电路设计

T_0 (1) $a \rightarrow MAR$

T_0 (2) $1 \rightarrow W$

存储器空闲即可

T_0 (3) $0 \rightarrow EINT$

硬件关中断

T_1 (4) $(PC) \rightarrow MDR$

内部数据通路空闲即可

T_2 (5) $MDR \rightarrow M(MAR)$

在(3)之后

T_2 (6) 向量地址 $\rightarrow PC$

在(3)之后

这些操作由中断隐指令完成

注: 中断隐指令不是一条指令, 而是指一条指令的中断周期由硬件完成的一系列操作

中断周期的三个任务:

1. 保存断点
2. 形成中断服务程序的入口地址
3. 关中断

王道考研/CSKAOYAN.COM

14

组合逻辑设计

设计步骤:

1. 列出操作时间表

列出在取指、间址、执行、中断周期，T₀、T₁、T₂ 节拍内有
可能用到的所有微操作

2. 写出微操作命令的最简表达式

3. 画出逻辑图

王道考研/CSKAOYAN.COM

15

组合逻辑设计

设计步骤:

1. 列出操作时间表

非访存指令

工作周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	COM	SHR	CSL	STP	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
FE 取指	T ₀		PC → MAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1 → R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T ₁		M(MAR) → MDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(PC) + 1 → PC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T ₂		MDR → IR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			OP(IR) → ID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		I	1 → IND						1	1	1	1	1
		\bar{I}	1 → EX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

间址特征

王道考研/CSKAOYAN.COM

16

组合逻辑设计

设计步骤：
1. 列出操作时间表

非访存指令

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	SHR	CSL	STP	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
IND 间址	T ₀		Ad (IR) → MAR						1	1	1	1	1
			1 → R						1	1	1	1	1
	T ₁		M(MAR) → MDR						1	1	1	1	1
	T ₂		MDR → Ad (IR)						1	1	1	1	1
		$\overline{\text{IND}}$	1 → EX						1	1	1	1	1

间址周期标志

王道考研/CSKAOYAN.COM

17

组合逻辑设计

设计步骤：
1. 列出操作时间表

2. 写出微操作命令的最简表达式

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
EX 执行	T ₀		Ad (IR) → MAR			1	1	1		
			1 → R			1		1		
			1 → W				1			
	T ₁		M(MAR) → MDR			1		1		
			AC → MDR				1			
	T ₂		(AC)+(MDR) → AC			1				
			MDR → M(MAR)				1			
			MDR → AC					1		
			0 → AC	1						
			$\overline{\text{AC}} \rightarrow \text{AC}$		1					
			Ad(IR) → PC						1	
			Ad(IR) → PC							1
	A ₀		Ad(IR) → PC							1

王道考研/CSKAOYAN.COM

18

微操作信号综合

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	SHR	CSL	STP	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
FE 取指	T ₀		PC → MAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1 → R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T ₁		M(MAR) → MDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IND 间址	T ₁		M(MAR) → MDR						1	1	1	1	1
EX 执行	T ₁		1 → W							1			
			M(MAR) → MDR						1		1		

M(MAR) → MDR微操作命令的逻辑表达式:


$$FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1 (ADD + LDA) \\ = T_1 \{ FE + IND(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX(ADD + LDA) \}$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

19

画出逻辑图

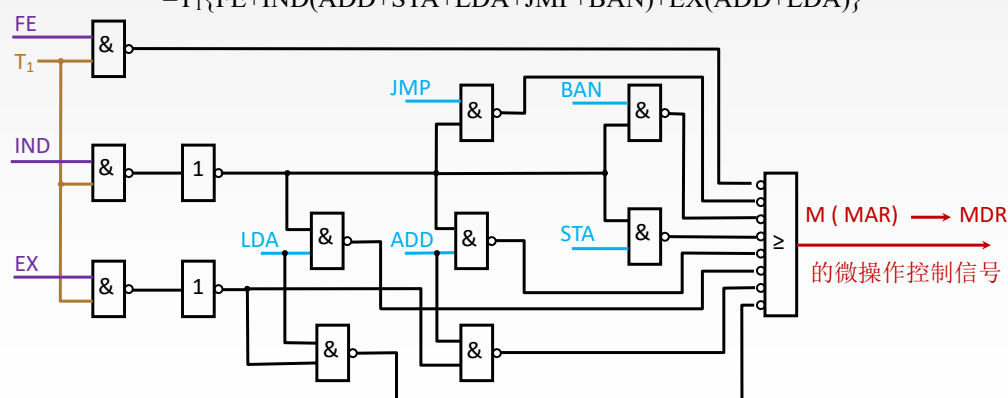M(MAR) → MDR微操作命令的逻辑表达式:
 $FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1 (ADD + LDA)$
 $= T_1 \{ FE + IND(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX(ADD + LDA) \}$



根据指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定
 现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

王道考研/CSKAOYAN.COM

20

硬布线控制器的设计

设计步骤:

1. 分析每个阶段的微操作序列
2. 选择CPU的控制方式
3. 安排微操作时序
4. 电路设计
 - (1) 列出操作时间表
 - (2) 写出微操作命令的最简表达式
 - (3) 画出逻辑图

硬布线控制器的特点:

指令越多, 设计和实现就越复杂, 因此一般用于 RISC (精简指令集系统)

如果扩充一条新的指令, 则控制器的设计就需要大改, 因此扩充指令较困难。

由于使用纯硬件实现控制, 因此执行速度很快。微操作控制信号由组合逻辑电路即时产生。

王道考研/CSKAOYAN.COM